Guangdong SinoMCU Microelectronics Co., Ltd.

版本: V1.0 页码: 1/4

4位8段LCD应用

一、软硬件环境

1、硬件:

- ①选用芯片: MC51F003A4。5个LCD驱动端口,可输出 1/2VDD 电压。
- ②LCD 屏 (无驱动 IC, 需要通过 MCU 生成驱动信号): 工作电压 3.3V、1/4duty (COM 数为 4), 1/3bias (阈值为 1.1V)。

LCD 引脚说明图详见图 3, 其硬件连接图如图 1 所示。



图 1 硬件连接图

2、软件: Keil uVision5。

二、段码 LCD 结构

本文 LCD 为 4 位 8 段屏,可以显示 4 位数字,每位包括 ABCDEFGP 8 个段(SEG)和一个 COM端。其引脚说明图如图 3 所示。PIN1-4 为 COM 选择端,PIN5-PIN12 为 SEG 选择端。

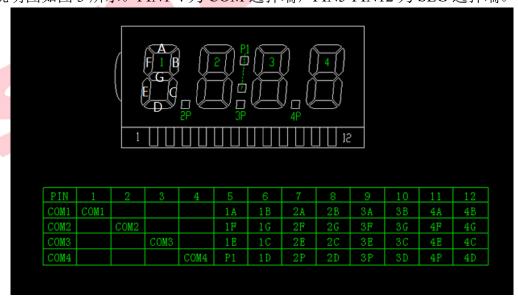


图 3 LCD 引脚说明图

Guangdong SinoMCU Microelectronics Co., Ltd.

版本: V1.0 页码: 2 / 4

三、LCD 驱动原理


LCD 跟 LED 数码管驱动方式有相似之处,每位显示包括 ABCDEFGP 8 个段(SEG)和一个 COM端,通过点亮每一个段来显示数字。

不同之处:

LED 直接使用直流驱动每段, 定时扫描;

LCD 需要使用"交流"方式驱动,定时扫描;

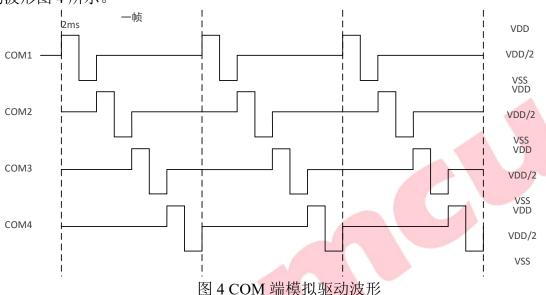驱动帧频率(四个 COM 端扫描一次的时间): 通常在 25Hz~250Hz, 一般设置为 60Hz。其 COM 端模拟驱动波形图 4 所示。



1、显示一段: 只要 COM、SEG 的电压差为 VDD 就可以点亮对应的 LCD SEG。比如: 点亮 1A 段, 只需 PIN1 与 PIN5 的电压差为 VDD。

2、显示一位:控制 A-G 段的亮灭。如图 4 所示,仅当 COM 为 2/VDD 时为非选状态。

当选择 COM1 时,可以控制 AB 两段的亮灭;

当选择 COM2 时,可以控制 FG 两段的亮灭;

当选择 COM3 时,可以控制 EC 两段的亮灭;

当选择 COM4 时,可以控制 PD 两段的亮灭。

以 COM 端为低电平时为例,1 位显示数字 0-9 时,各 SEG 的二进制值如下。SEG 引脚 1 表示亮,0表示灭。

	笔段								
Series .	数字	Α	В	С	D	E	F	G	Р
	0	1	1	1	1	1	1	0	0
	1	0	1	1	0	0	0	0	0
	2	1	1	0	1	1	1	0	0
	3	1	1	1	1	0	0	1	0
	4	0	1	1	0	0	1	1	0
	5	1	0	1	1	0	1	1	0
	6	1	0	1	1	1	1	1	0
	7	1	1	1	0	0	0	0	0
	8	1	1	1	1	1	1	1	0
	9	1	1	1	1	0	1	1	0
Į	不显示	0	0	0	0	0	0	0	0

由于选择 COM 端时,可同时控制 2 个 SEG 端,为编写程序做准备,将 0-9 的各 SEG 二进制值按如下顺序调整。

Guangdong SinoMCU Microelectronics Co., Ltd.

版本: V1.0 页码: 3/4


笔段 数字	Р	D	Е	C	c	G	A	В
双于 0	0	1	1	1	1	0	1	1
1	0	0	0	1	0	0	0	1
2	0	1	1	0	0	1	1	1
3	0	1	0	1	0	1	1	1
4	0	0	0	1	1	1	0	1
5	0	1	0	1	1	1	1	0
6	0	1	1	1	1	1	1	0
7	0	0	0	1	0	0	1	1
8	0	1	1	1	1	1	1	1
9	0	1	0	1	1	1	1	1
不显示	0	0	0	0	0	0	0	0

3、显示 4位

因 LCD 硬件选择 COM 端时,可同时控制 4 位(每位中的 2 段),为了提高程序效率,同时驱动 4 位显示需要将 SEG 二进制表译码。以选择 COM1 时(4 个位的 A、B SEG),4 位分别显示 0 1 2 3 为例(其他段类似),如下图所示。

先将 0 的 AB 段的值赋值给 PIN5 与 PIN6,将 1 的 AB 段的值赋值给 PIN7 与 PIN8,将 2 的 AB 段的值赋值给 PIN9 与 PIN10,将 3 的 AB 段的数值赋值给 PIN11 与 PIN12。则 AB 段译码推算公式为:

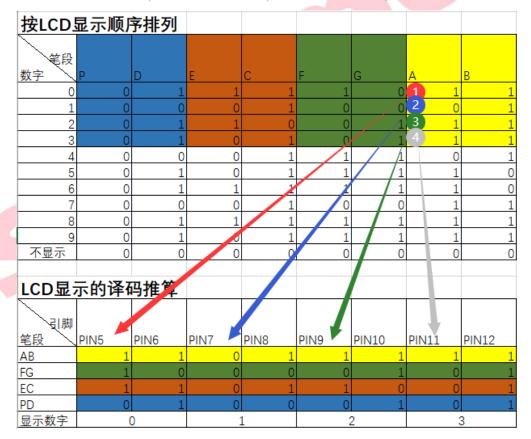show_num = $num1\&0x03 << 6 \mid num2\&0x03 << 4 \mid num3\&0x03 << 2 \mid num4\&0x03$





Guangdong SinoMCU Microelectronics Co., Ltd.

版本: V1.0 页码: 4/4

三、软件驱动

- 1、芯片 IO 口配置:
- ①COM端IO端口模式配置为保留模式,SEG端配置为推挽输出。
- ②使能 LCD 模块,使能 COM 端口。
- 2、选择内部分压电阻阻值,调节分压电阻可以使显示的数字更清晰。
- 3、COM 端模拟波形如图 4 所示,当 COM 输出高电平时,对应 SEG 为低电平点亮,当 COM 端为低电平时,对应 SEG 为高电平点亮。选择 COM 端时,根据要显示的数据设置各个 SEG 的输出。

四、核心代码

1、COM 模拟波形输出

COMx_VDD、COMx_GND 分别表示输出高、低电平。

2、译码计算

COM1_NUM, COM2_NUM, COM3_NUM, COM4_NUM 分别表示显示的四位数字的 SEG 值。

```
#define COM1_NUM ( (buf[num[0]]&0x03)<<6 | (buf[num[1]]&0x03)<<4 | (buf[num[2]]&0x03)<<2 | buf[num[3]]&0x03 )//译码 #define COM2_NUM ( (buf[num[0]]&0x0c)<<4 | (buf[num[1]]&0x0c)<<2 | buf[num[2]]&0x0c | (buf[num[3]]&0x0c)>>2 ) #define COM3_NUM ( (buf[num[0]]&0x30)<<2 | buf[num[1]]&0x30 | (buf[num[2]]&0x30)>>2 | (buf[num[3]]&0x30)>>4 ) #define COM4_NUM ( (buf[num[0]]&0xc0) | (buf[num[1]]&0xc0)>>2 | (buf[num[2]]&0xc0)>>4 | (buf[num[3]]&0xc0)>>6)
```